

Link do produktu: <https://laptophit.pl/zasilacz-do-monitora-lcd-gateway-q170-72w-p-10881.html>

Zasilacz do monitora LCD Gateway Q170 72W

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Przewidywany czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZZ/LCD126
Kod producenta	284
Producent	Movano

Opis produktu

OPIS:

Nowy zasilacz firmy Movano do monitorów Gateway wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do monitorów Gateway skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.

JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu.

W komplecie znajduje się **przewód zasilający**, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Gwarancja: 24 miesiące

Wejście: AC 100-240V

Wtyk: Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 2.5 mm, długość 12 mm

Wyjście: 12V 6A (72W)

Kompatybilny z zasilaczami 12V 5A

Wymiary: 134 x 60 x 31 mm

KOMPATYBILNE MODELE MONITORÓW:

Acer

AC501, AC711, AC915, AF705, AL506, AL511, AL512, AL532, AL712, AL713, AL715, AL716, AL722, AL732, AL922,

Action

WSZYSTKIE MODELE,

ADI

A2304, A500, A5000, A501, A502, A505, A700, A701, A704, A707, A904, I600, I610, MJ15, MJ175, MX15, S500,

AG

seria Neovo

F-415, F-417, F-419, M-15, S-17, S-18, S-19, S15T, S15V, X-174, X-215,

AOC

LM520, LM720, LM729, LM800, LM914,

Batesias

BALT15, BALT17S, BT-1711, CL-150P, V171RTNRA, V171RUXRA, V171RUXRSA, V172RTNRA, V175RUXRA, V175RUXRSA, VMT201-1-D,

Benq

FP2081, FP450, FP547, FP553, FP557, FP563, FP567, FP581, FP591, FP731, FP747, FP751, FP767, FP791, FP855, FP991,

Compaq

MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),

CTX

P922E, PV500BT, PV505B, PV520, PV5500B, PV700, PV700B, PV720, PV7201, PV720A, PV722E, PV722I, PV740MDV, PV910MD, PV910MDB, S500,

Envision

EN-5100, EN-5200, EN-7100S, EN-7500, EN-8100E, EN-9110,

FMI

WSZYSTKIE MODELE,

GEM

GL-150L, GL-180TUA, GL-1821A, GL-190Z2, GL-1920A, GL-1920B, GL-1920S, GL-500A, GL-556A, GL-70FA, GL-715A, GL-812A, GL-821A, GL-822, GL-822A, GL-JT166S, GL-L17AAM, GL-T2315U,

Hitachi

MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),

KDS

seria Radius

RAD-5, RAD-7C, RAD-9P,

Megavision

MV140, MV151, MV170, MV171, MV173,

Mitsubishi

DV150,

Neso

LD500, LD500V, LD530, LD700V, LD730, V700, V700D,

Planar

PL120, PL150, PL170, PL170M, PL171M, PL190, PL190M, PL191, PL191M, PX171M, PX191,

Prelude ADI

MTADI701, MTPRE15, MTPRE19, MTPRE23,

Princeton

seria Senergy

2081, 561, 751, 850, 981,

Proview

PL566, PL766, PL866, PL966, PRO758,

Sampo

P5011MS, P504M, P507M, P7011MS, P702M, P704M, P705, P707M, P902M, PD-40FA11, PD-40FA11M, PD-70FA16, PD-70FA26M, PD-70FA56, PD-80A11,

Slimage

100D, 100DWHI, 180TUA, 1920A, 200A, 400A, 401MSR, 510A, 610A, 710A, 821A,

Tatung

L17AMTN, L5CES, L5CESB, L5CTS, L7CMS, L7CMSB,

US Logic

LT15A, PV1710,

Viewsonic
Q170, Q170B, VE150, VE170

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ZASILACZ? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj z tyłu monitora na naklejce za napisem INPUT:

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na monitorze
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na monitorze, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje monitor
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy.

W niektórych modelach monitorów może być stosowane kilka rodzajów zasilaczy. W razie wątpliwości, czy zasilacz jest właściwy, prosimy o kontakt pod adresem biuro@laptophit.pl